


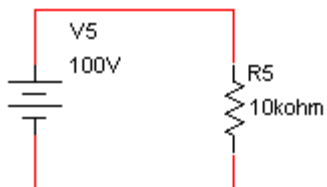


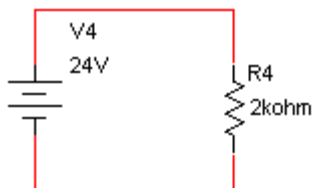




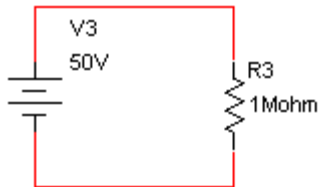
EXERCÍCIOS
LEI DE OHM

1 - Determine a corrente dos circuitos abaixo:






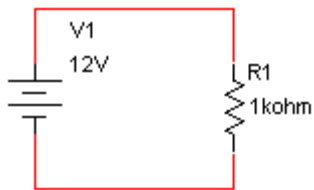


2 - Qual a tensão sobre os resistores?

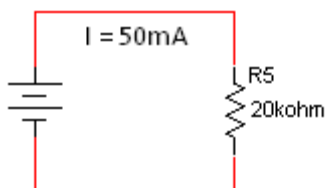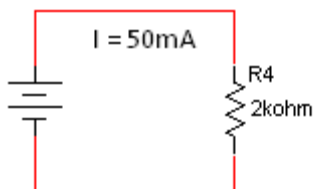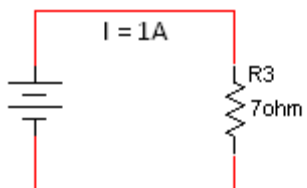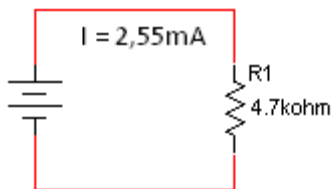



3 - Qual a resistência dos circuitos?

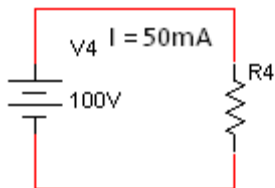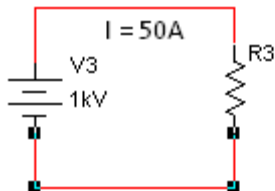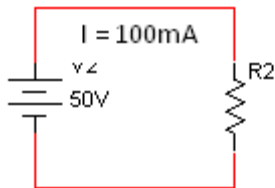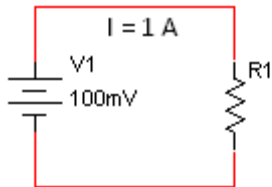



4 - Determine a potência dos circuitos:

