




Eixo Tecnológico Infraestrutura


Projeto e Instalações Elétricas
Professora Roberta Ribeiro



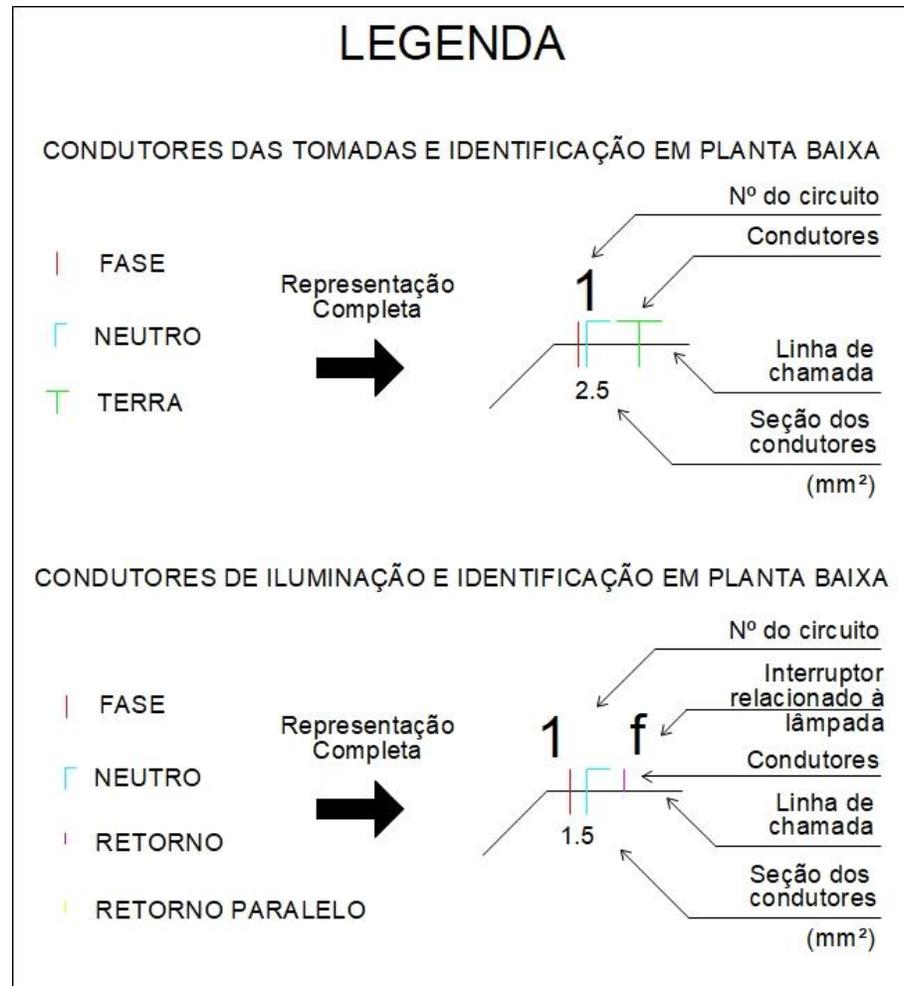
Legenda: condutores das tomadas e iluminação




Exemplo de TUE

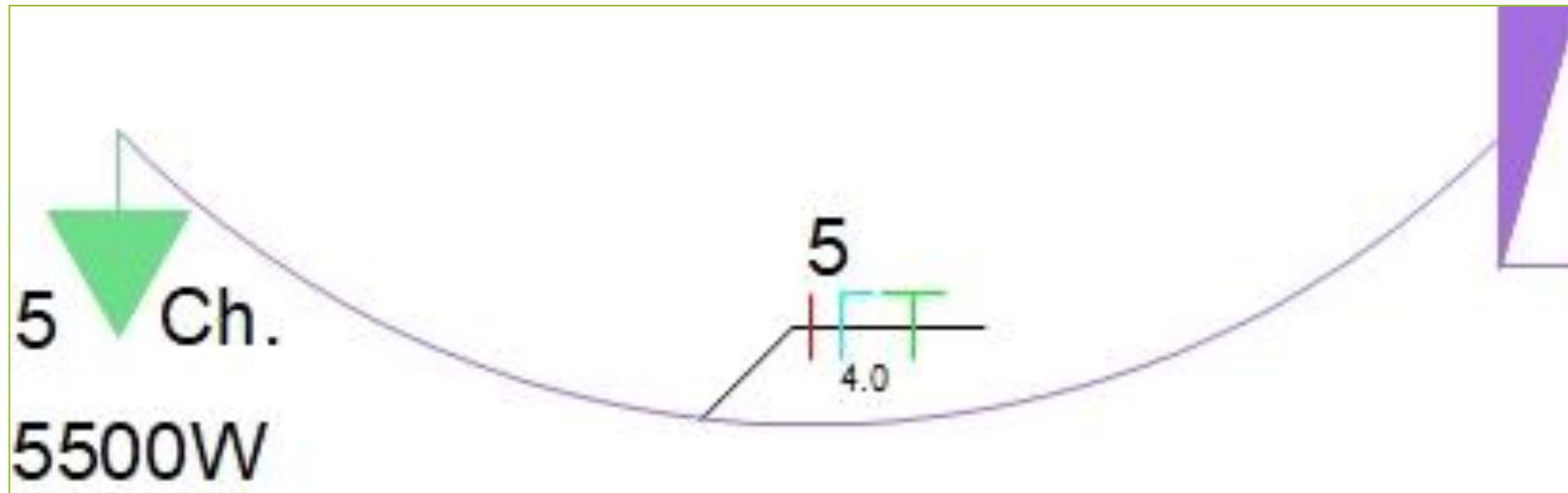


Exemplo de TUG

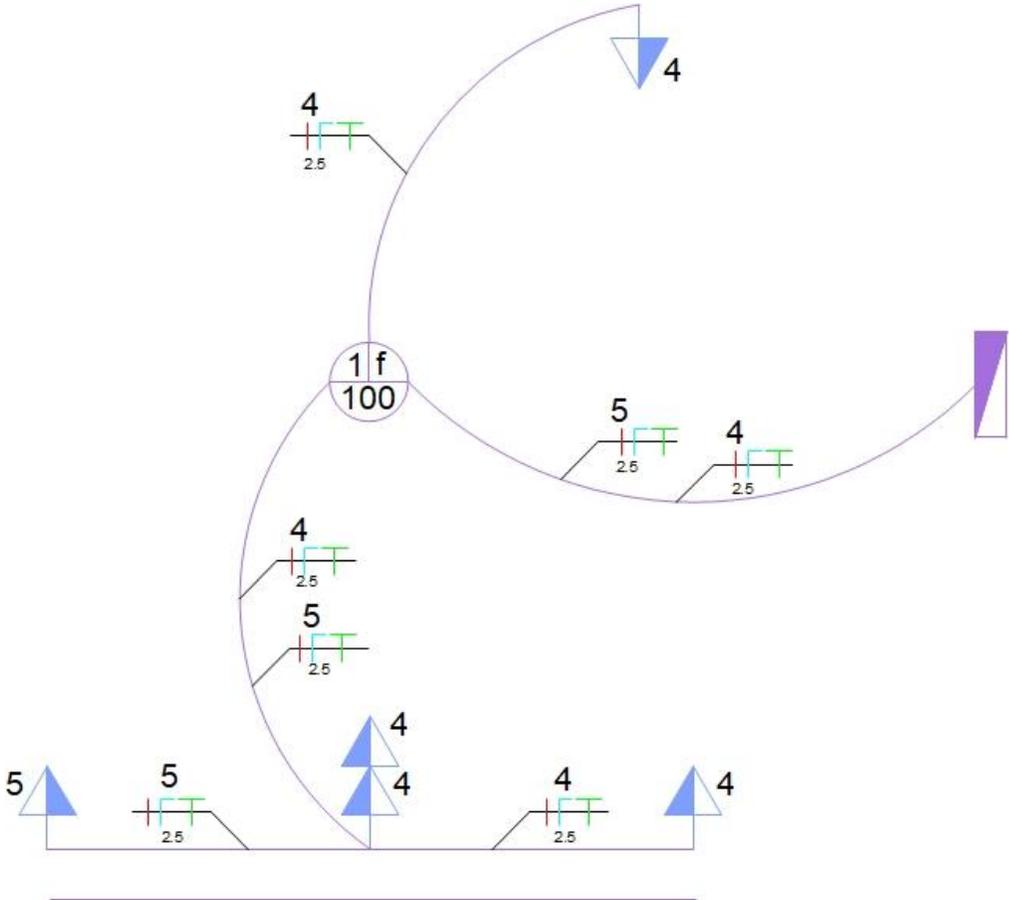


Interruptor Simples - 1 lâmpada

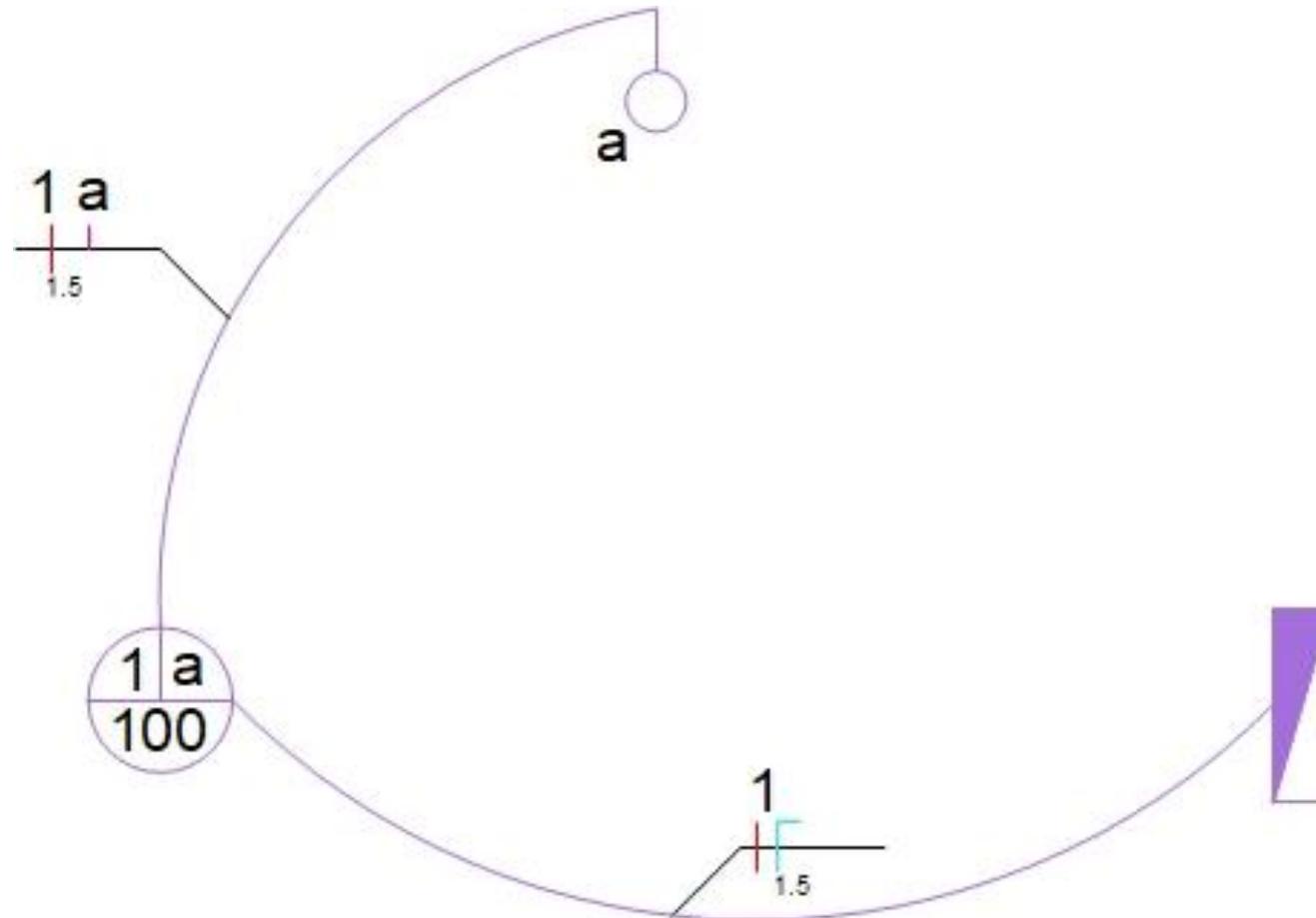


Interruptor Simples - 2 lâmpadas

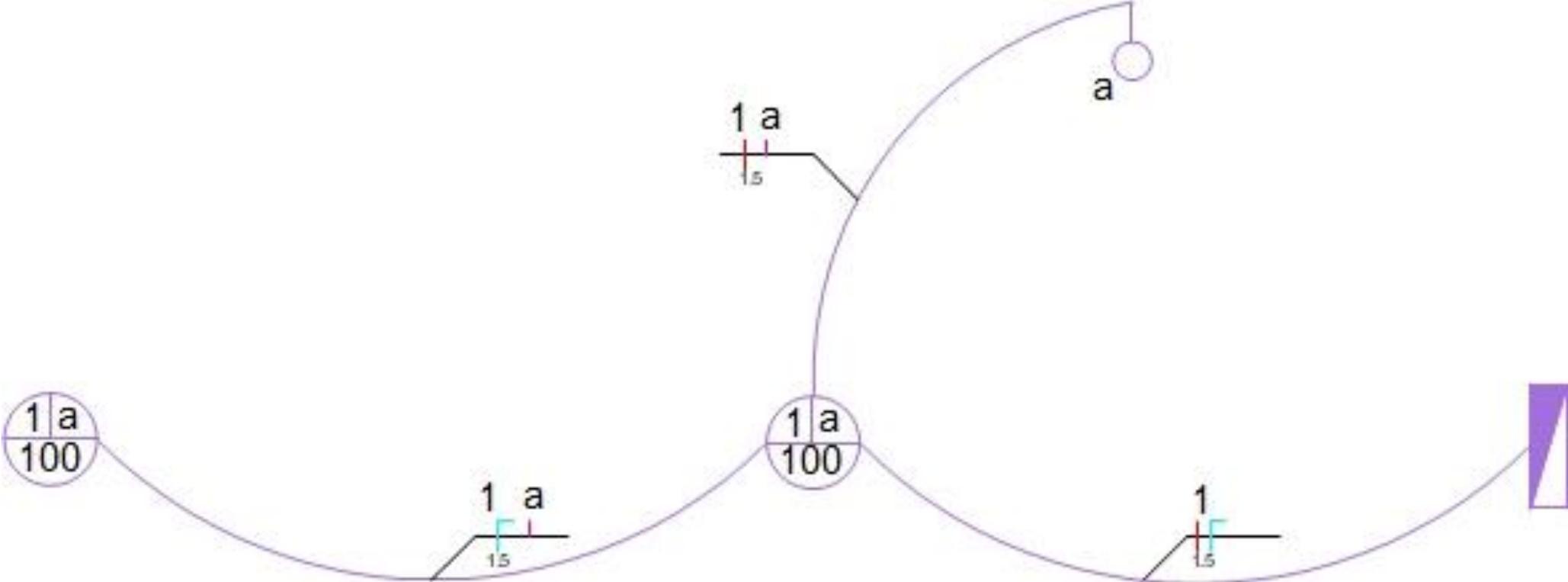


Interruptor Duplo - 2 lâmpadas

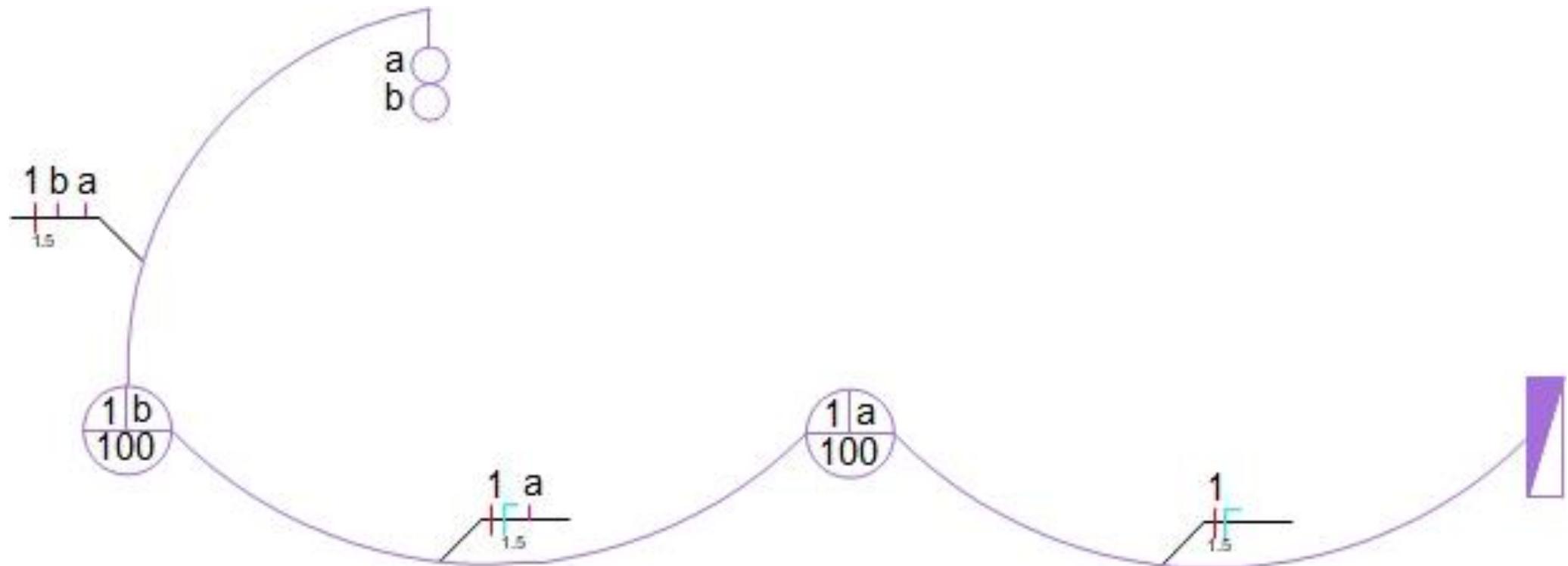


Interruptor Triplo - 3 lâmpadas

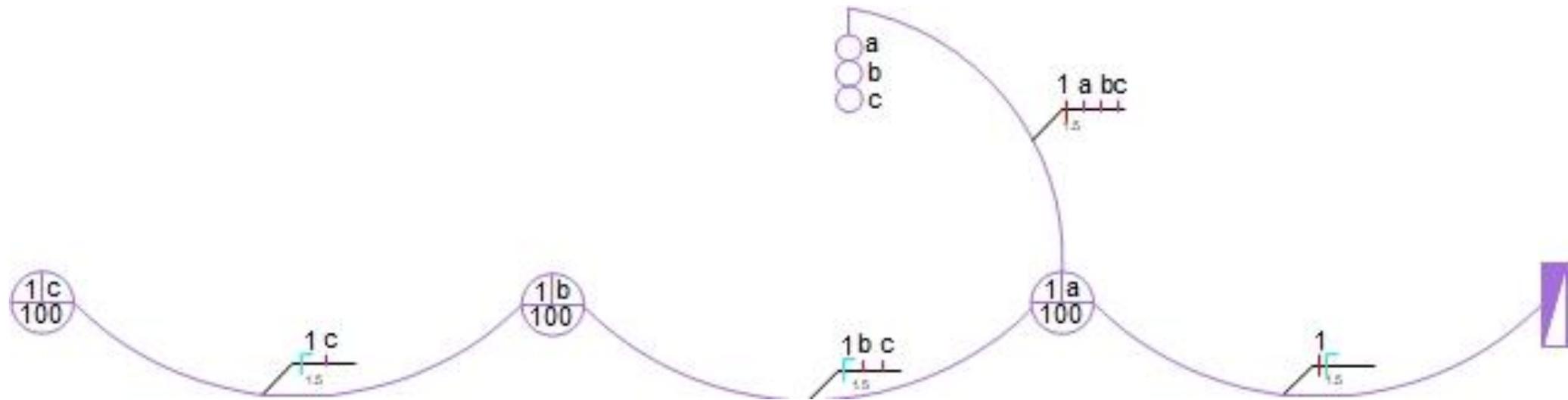


Interruttore Paralelo Duplo

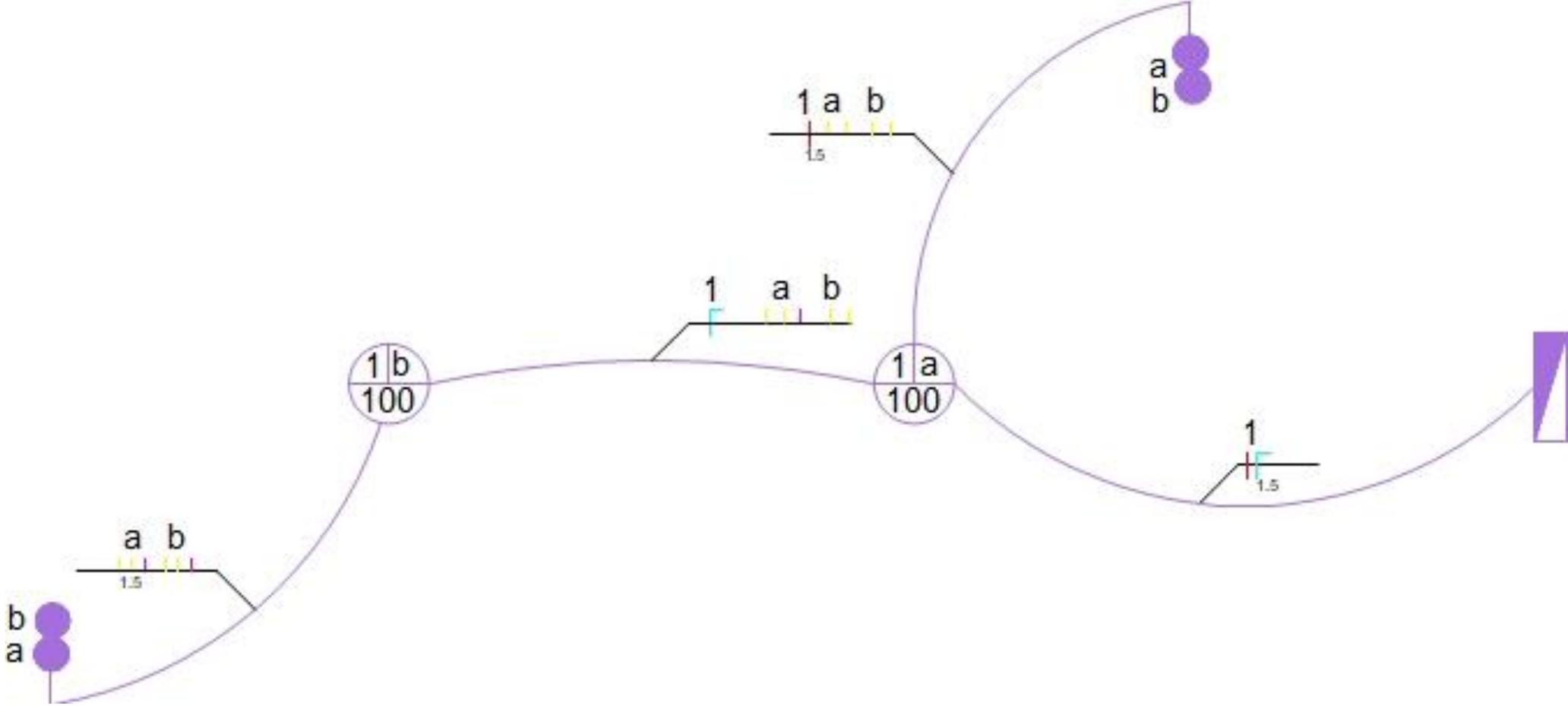


Interruptor Paralelo - 1 lâmpada

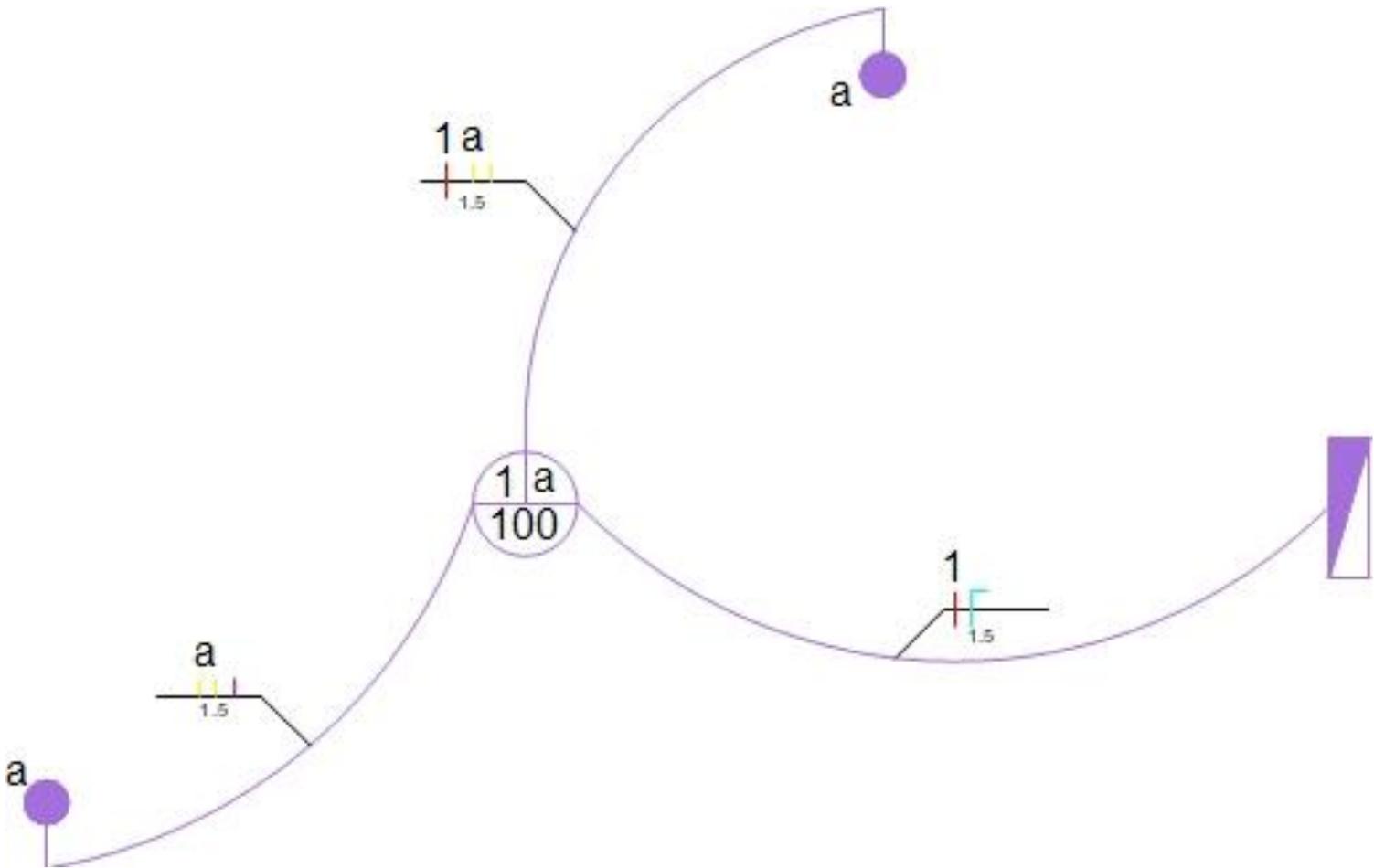

Interruptor Paralelo - 2 lâmpadas

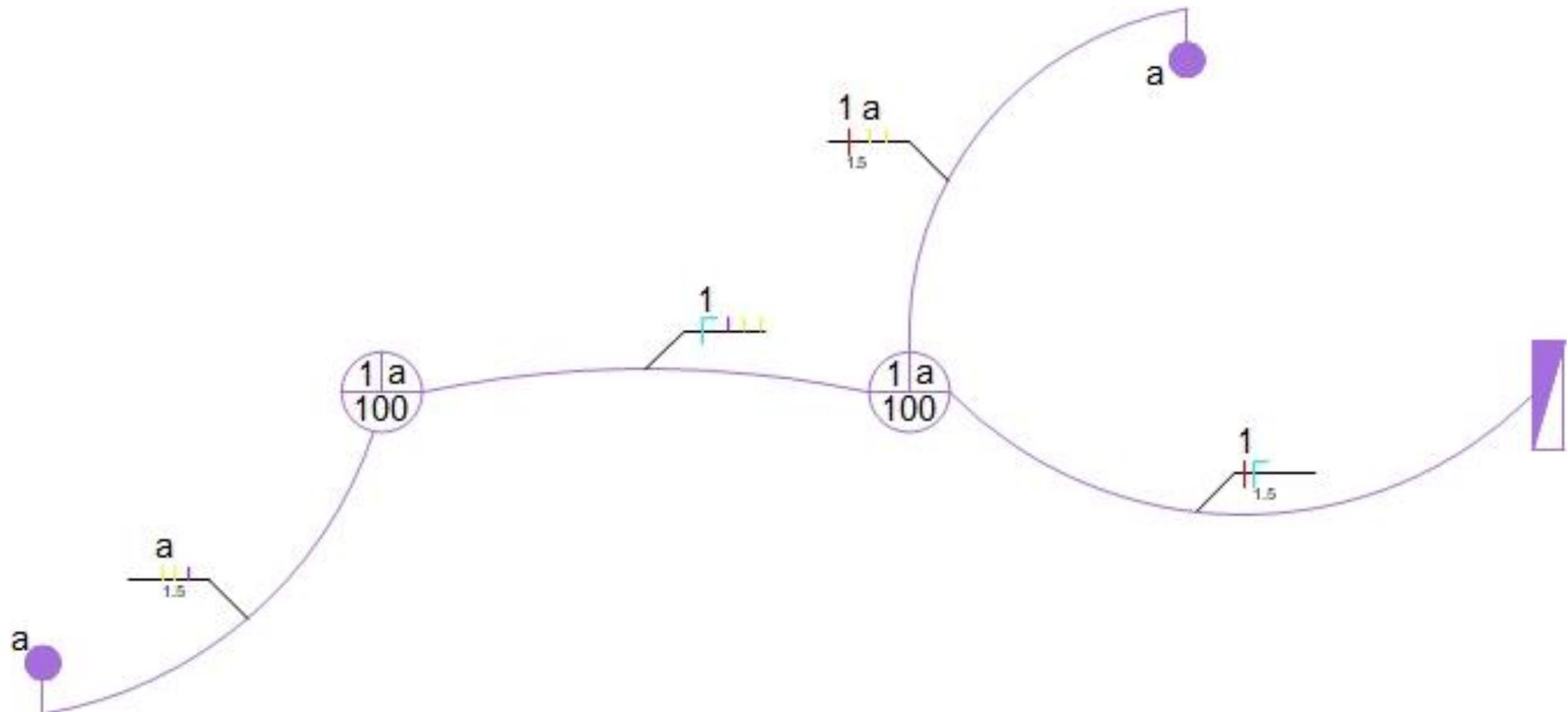

Interruptor Intermediário - 1 lâmpada

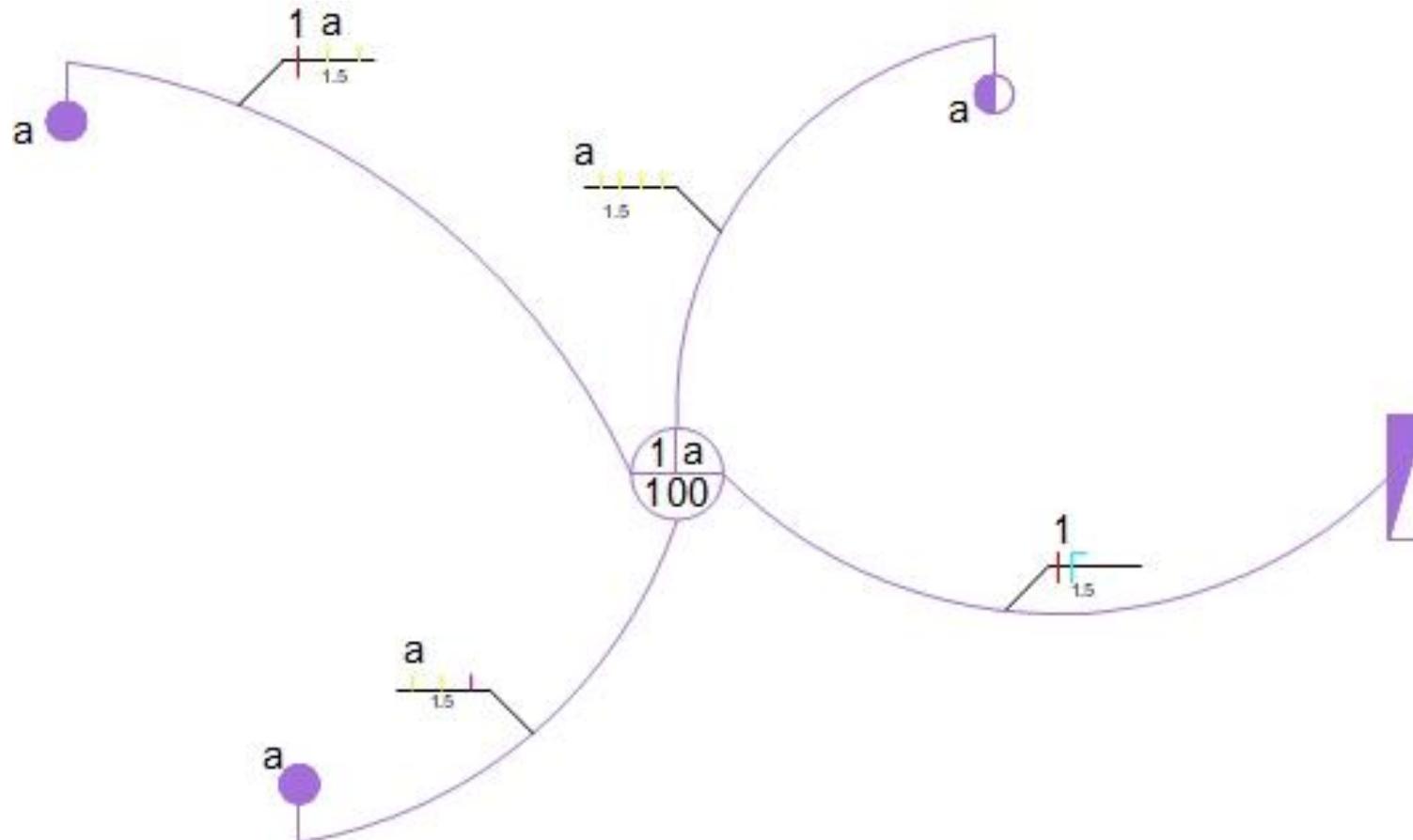

Interruptor Intermediário - 2 lâmpadas

